


1- Somador/Subtrator 0(+) 1(-)

* subtração
 $0 - 0 = 0$
 $1 - 0 = 1$
 $1 - 1 = 0$
 $0 - 1 = 1$


* Soma
 $0 + 0 = 0$
 $0 + 1 = 1$
 $1 + 0 = 1$
 $1 + 1 = 0$

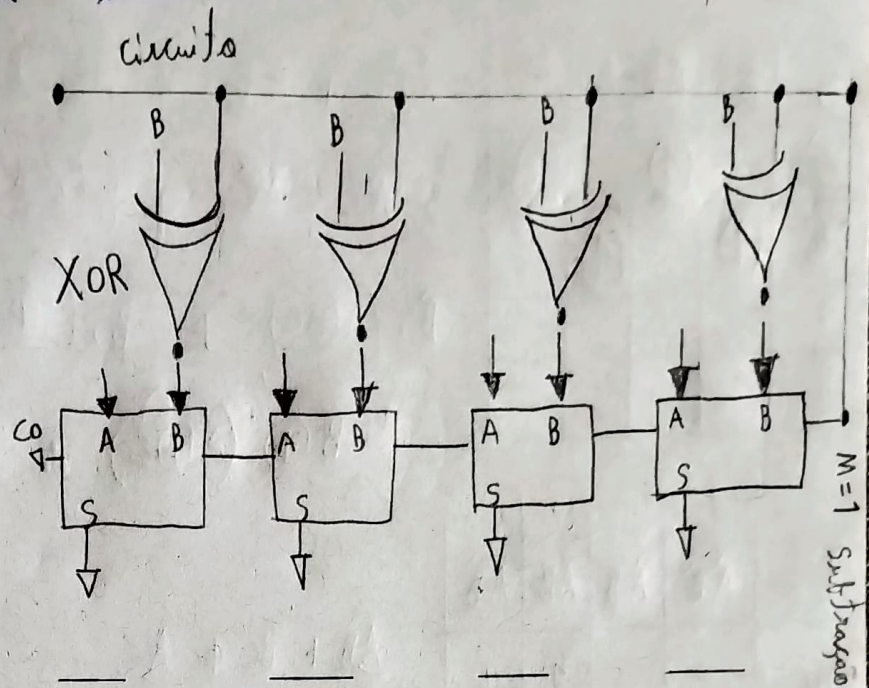* Exemplo

$$\begin{array}{r} 11010 \\ - 111 \\ \hline 0011 \end{array}$$



2-

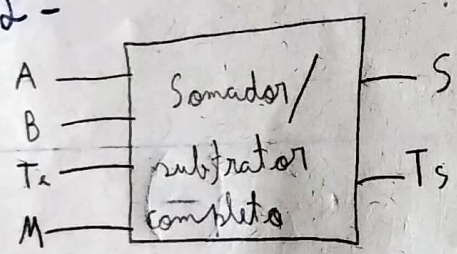

Soma
 (M=0)

Subtração
 (M=1)

Carry ins Carry out

[Tabela Verdade]						
M	A	B	T _c (c)	S	T _s	(Carry out)
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1	1	0	
0	0	1	0	1	0	
0	0	1	1	0	1	
0	1	0	0	1	0	
0	1	0	1	0	1	
0	1	1	0	0	1	
0	1	1	1	1	1	
1	0	0	0	0	0	
1	0	0	1	1	1	
1	0	1	0	1	1	
1	0	1	1	0	1	
1	1	0	0	1	0	
1	1	0	1	0	0	
1	1	1	0	0	0	
1	1	1	1	1	1	

[mapa de Karnaugh]

(+)

S	A'B	AB	AB'
C'	1		1
C	1	1	

$$A'B'C + A'BC' + ABC + AB'C'$$

$$B'(A'C + AC') + B(A'C' + AC)$$

$$B' \cdot (A \oplus C) + B \cdot (A \oplus C)$$

$$B \oplus (A \oplus C) \therefore A \oplus B \oplus C$$

Ts	A'B	AB	AB'
C'		1	
C	1	1	1

$$AB + BC + AC$$

$$A(B+C) + BC$$

S	A'B	AB	AB'
C'	1		1
C	1	1	

$$A \oplus B \oplus C$$

Ts	A'B	AB	AB'
C'	1		
C	1	1	1

$$A'C + BC + A'B$$

$$A(B+C) + BC$$


A	M	A XOR M
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


$$T_s = (A \oplus M)(B+C) + BC$$


$$A \oplus 0 = A \text{ Somador}$$

$$A \oplus 1 = A' \text{ Subtrator}$$

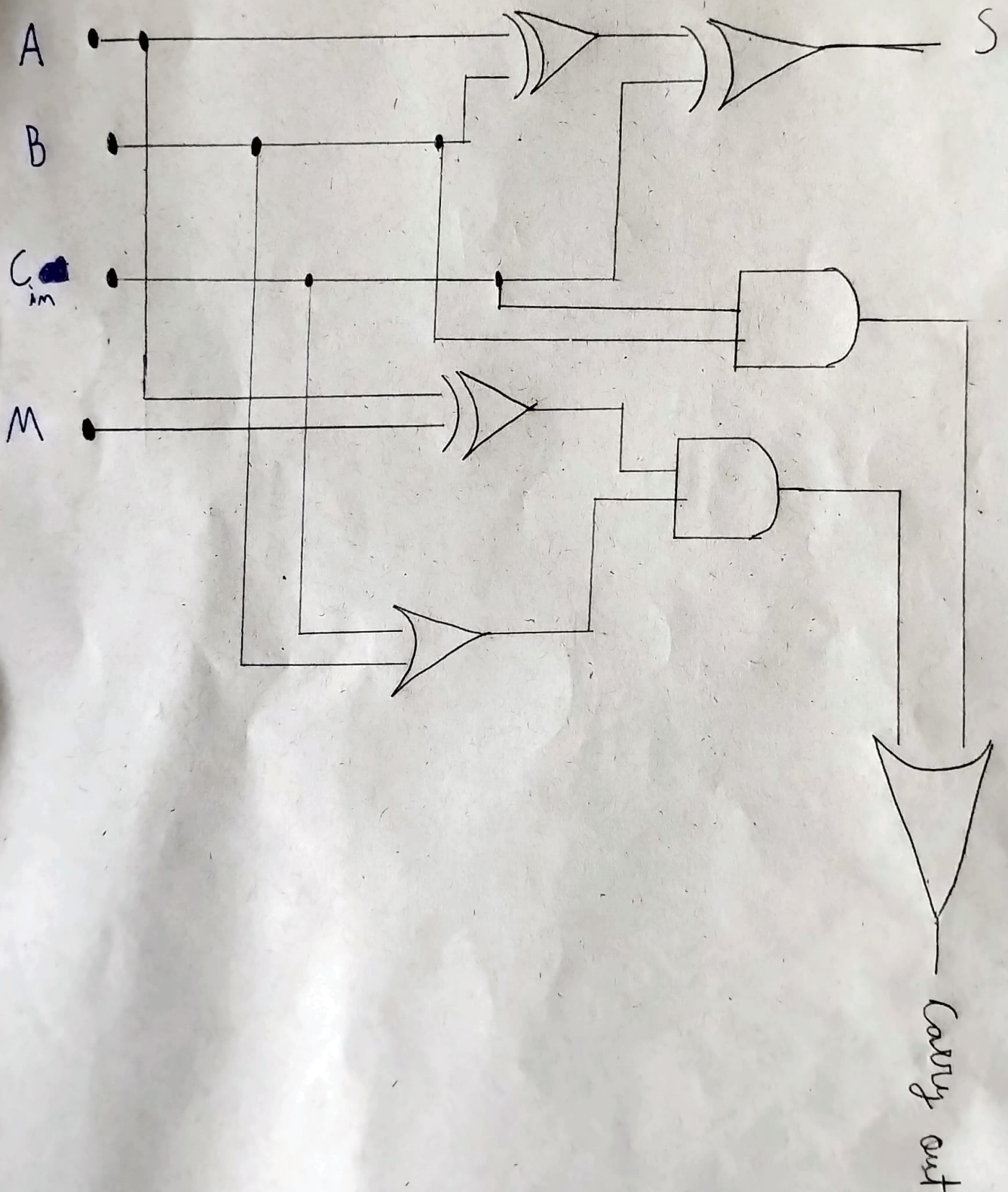• Circuito Eletrônico - Somador Subtrator Completo



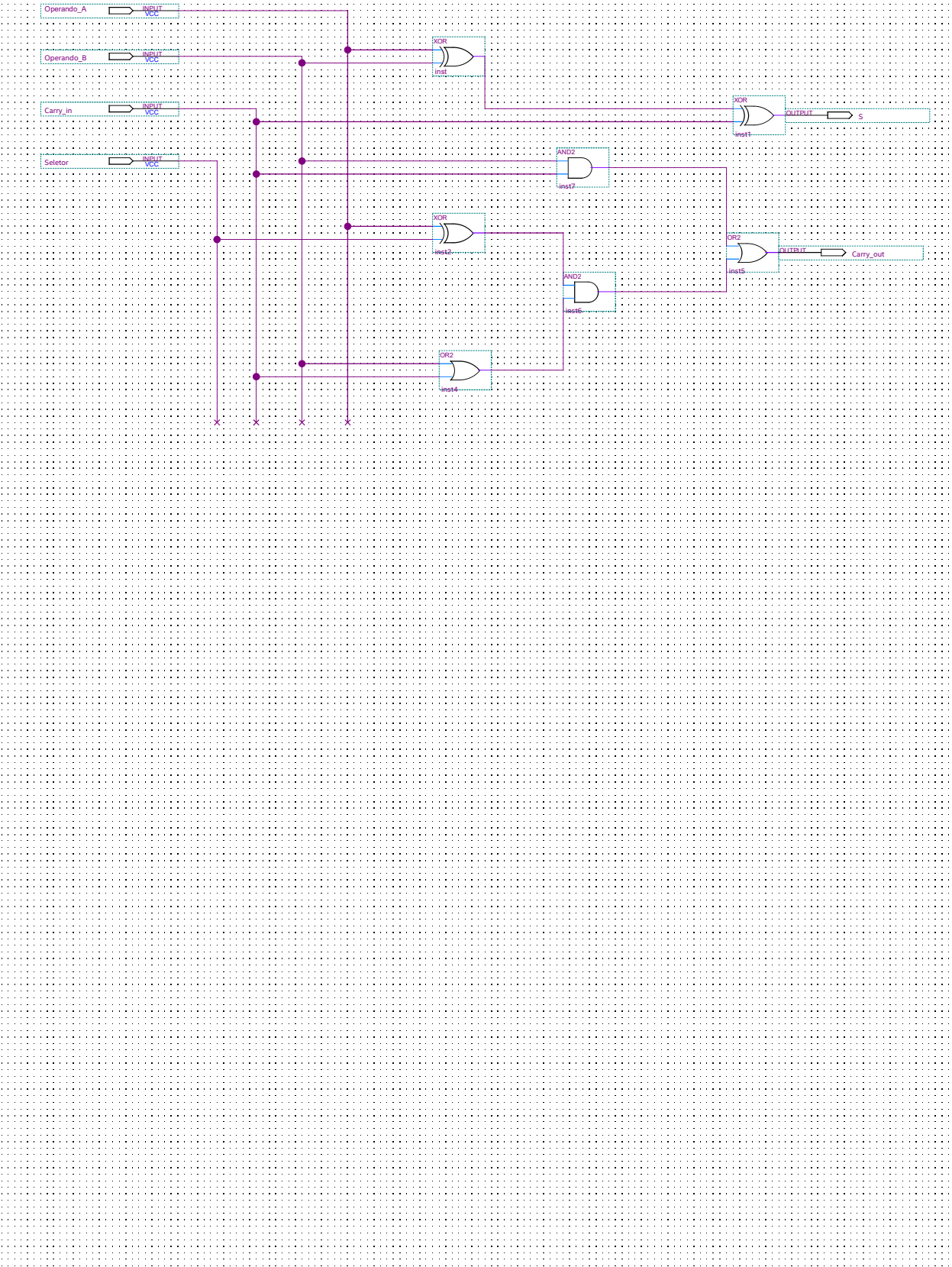

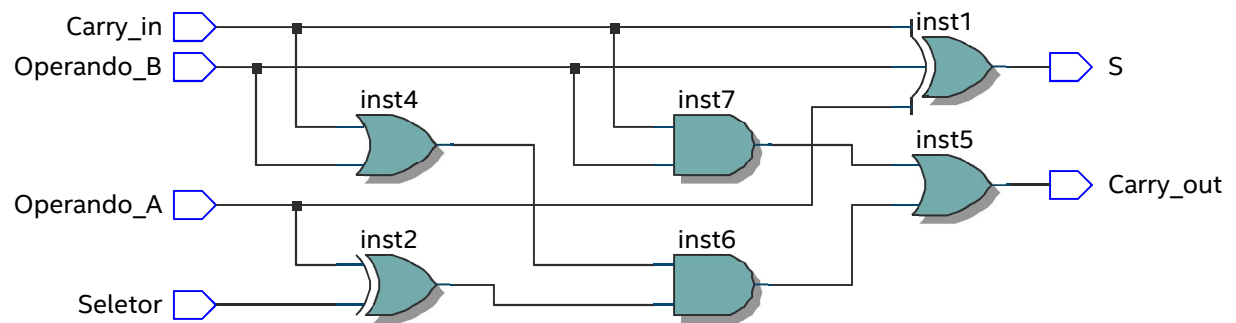



Master Time Bar: 0 ps Pointer: 930.12 ns Interval: 930.12 ns Start: End:

